## Завдання РГР «Синтез активних RC-фільтрів»

- 1. Визначити параметри специфікації для синтезу активного RC-фільтра. Обрати тип фільтру у відповідності до варіанту табл. 1, тип апроксимації AЧХ обрати у відповідності до табл. 2, числові параметри відповідно до табл. 3.
- 2. Визначити необхідний порядок фільтру та записати аналітичний вираз для функції передачі фільтру у загальному вигляді.
- 3. Записати аналітичний вираз функції передачі фільтру у вигляді послідовно з'єднаних ланок другого порядку в загальному вигляді.
- 4. Розрахувати коефіцієнти функції передачі фільтру.
- 5. Обрати структури фільтрів для реалізації ланок другого порядку.
- 6. Розробити принципову електричну схему активного RC-фільтру для кожної ланки другого порядку (провести аналітичний розрахунок секцій другого порядку, провести розрахунки номіналів схеми, обрати елементну базу).
- 7. Оформити повну схему електричну принципову розробленого фільтра у відповідності до вимог ЕСКД.
- 8. Провести аналіз розробленої схеми. Побудувати АЧХ та ФЧХ розробленого фільтра. Впевнитися у відповідності параметрів розробленого фільтра вимогам специфікації.

Вихідні дані до визначення параметрів специфікації:

 $G - \Gamma$ рупа

1 - ДМ-81 3 - ДП-81 2 - ДМ-82 4 - ДП-82

N – Номер за списком групи

Таблиця 1. Тип активного RC-фільтра

N1 = mod(G+N, 4)	Тип фільтра
0	ФНЧ
1	ФВЧ
2	Смуговий фільтр
3	Режекторний фільтр

Таблиця 2. Тип апроксимації АЧХ

N2 = mod(mod(5*G+3*N, 7), 3)	Тип апроксимації АЧХ
0	Батерворта
1	Чебишева І-роду
2	Чебишева II-роду

Таблиця 3. Параметри фільтра

Параметр	Визначення відповідно до варіанту
Коефіцієнт передачі у смузі пропускання <i>Gain</i> , дБ	G = 3*mod(3*G+7*N, 5)-3
Границя смуги пропускання $\mathit{fp}$ , $\Gamma$ ц	Для ФНЧ та ФВЧ:     fp = 1000*(mod(7*G+3*N, 10)+1) Для СФ та РФ:     fp1 = 1000*(mod(7*G+3*N, 10)+1)     fp2 = 10000*(mod(7*G+3*N, 10)+1)
Границя смуги затримки $\mathit{fs}$ , $\Gamma$ ц	Визначається відповідно до типу АЧХ фільтра з умови abs( lg(fp) - lg(fs) ) = lg( 2 + mod(G+N, 2) )
Рівень пульсацій у смузі пропускання <i>Rp</i> , дБ	Rp = 3 + 3*mod(G+3*N, 2)
Мінімальне подавлення у смузі затримки Rs, дБ	Rs = 20 + 2*mod(7*G+3*N, 2) - 10*( N1 == 2)

<sup>\*</sup> mod(a,b) — залишок від ділення a на b

a == b — операція порівняння (1, якщо значення a та b співпадають; інакше - 0) abs(x) — абсолютне значення (модуль) x