# Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Факультет Електроніки Кафедра мікроелектроніки

## ЗВІТ

Про виконання розрахунково-графічної роботи №2 з дисципліни: «Теорія поля»

Биконав: Студент 3-го курсу	(підпис)	Кузьмінський О.Р.
Перевірила:	(підпис)	Саурова Т.А.

### 1. Мета роботи

Засвоєння розрахунків найпростіших параметрів для довгих ліній та засвоєння принципу узгодження навантаження.

### 2. Завдання

- 1) Для коаксіального кабеля з діелектричним заповненням, діаметрами провідників D і d, довжиною l, збудженого на частоті f, навантаженого на опір  $Z_{\rm H}$ , розрахувати КСХ, коефіцієнт відбивання і вхідний опір. Побудувати графіки розподілу амплітуд струму і напруги вздовж кабеля.
- 2) Розрахувати місце підключення та велечину реактивності (наприклад, довжину шлейфа), необхіднлії для узгодження лінії з даним навантаженням.

### 3. Вхідні дані

- № Bap.—9;
- $\varepsilon = 2$  (фторопласт);
- $f = 2 \Gamma \Gamma_{\text{II}}$ ;
- d = 0.85 mm;
- D = 4.6 mm;
- l = 60 cm;
- $\dot{Z}_{\text{H}} = 100 \text{ Om}.$

# 4. Обробка даних

Лінії передач за своїми параметрами аналогічні коливальним контурам, тобто вони мають індуктивність L, ємність C, активний опір провідників R, провідність лінії діелектрика G, але на відміну від коливальних контурів вони рівномірно розподілені по всій довгій лінії. Параметри L, C характеризують резонансні властивості лінії, в той час як R,G характеризують втрати (згасання) в ній.

Залежно від харктеру і величини опору навантаження, лінія передачі може працювати в декількох режимах стоячої хвилі, біжучої хвилі або в змішаному режимі. Режим біжучої хвилі виникає, коли опір навантаження  $\dot{Z}_{\rm H}$  дорівнює опору лінії  $\dot{Z}_{\rm 0}$  і відбивання не відбувається. Стоячі хвилі виникають коли  $\dot{Z}_{\rm H}$  не рівне  $\dot{Z}_{\rm 0}$ .

Розрахуємо опір лінії  $\dot{Z}_0$ , вважаючи що теплових втрат у діелектрику немає:

$$\dot{Z}_0 = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}},\tag{1}$$

де:  $L_0$ —погонна індуктивність,  $C_0$ —погонна ємність, які в свою чергу розраховуються за такими формулами: